



VHSIC Hardware Design Language (ex. VHDL)

Exercices systèmes embarqués

1 Introduction

2 Description structurelle

3 Description comportementale

3.1 Assignements dans un processus

Le processus suivant contient deux assignements. Au moment du changement d'état d'un des signaux de la liste de sensibilité, il est évalué à nouveau.

```

1 process(in1, in2, in3)
2 begin
3   or12 <= in1 or in2 after 1 ns;
4   or123 <= or12 or in3 after 1 ns;
5 end process;
```

Listing 1 – Processus OU

Dessiner le déroulement temporel des signaux or12 et or123 dans le chronogramme de la figure 1.

 


FIGURE 1 – Chronogramme

La grille verticale de la figure 1 un pas de 1ns.

3.2 Multiplexeur

Ecrire l'architecture du multiplexeur dont l'entité est donnée ci-dessous.



```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity multiplexer is
5      port(
6          sel      : in  std_logic;
7          in0      : in  std_logic;
8          in1      : in  std_logic;
9          muxOut   : out std_logic
10     );
11 end multiplexer;

```

Listing 2 – Multiplexeur **entity**

Le signal de commande `sel` peut prendre 9 valeurs distinctes. Assigner la valeur 'X' à la sortie lorsque sa valeur ne peut être déterminée. Tenir compte du fait que si les deux entrées `in0` et `in1` sont identiques, la sortie prend la valeur de ces entrées, même si le signal de commande a une valeur indéterminée.

4 Types usuels et opérations

4.1 Transformation de non-signé à signé

Ecrire l'architecture du circuit qui transforme un nombre non-signé en un nombre signé et dont l'entité est donnée ci-dessous.

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity transformToSigned is
6      generic(
7          dataBitNb : positive := 8
8      );
9      port(
10         signedIn   : in  signed(dataBitNb-1 downto 0);
11         unsignedOut : out unsigned(dataBitNb-1 downto 0)
12     );
13 end transformToSigned;

```

Listing 3 – Transform to signed **entity**

La gamme du signal d'entrée est de 0 à $2^{dataBitNb} - 1$. Effectuer la transformation de manière à ce que la valeur 0, la valeur minimale du signal d'entrée, soit transformée en $-2^{dataBitNb-1}$, la valeur minimale du signal de sortie et que la valeur maximale $2^{dataBitNb} - 1$ de l'entrée donnera $2^{dataBitNb-1} - 1$, la valeur maximale de la sortie. De cette manière, la valeur $2^{dataBitNb}$ de l'entrée donnera 0.

4.2 Réduction de la gamme d'un signal

Ecrire l'architecture du circuit qui réduit la gamme d'un signal et dont l'entité est donnée ci-dessous.



```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity rangeReducer is
6      generic(
7          signalBitNb      : positive := 16;
8          saturationBitNb  : positive := 8
9      );
10     port(
11         inputSignal      : in  unsigned(signalBitNb-1 downto 0);
12         outputSignal     : out unsigned(signalBitNb-1 downto 0)
13     );
14 end rangeReducer;

```

Listing 4 – Range reducer **entity**

L'opération réduit l'amplitude maximale du signal de sortie à $2^{\text{saturationBitNb}} - 1$. Elle s'effectue avec saturation : si l'amplitude du signal d'entrée dépasse la valeur maximale, alors la sortie prendra cette valeur maximale.

Considérer que `saturationBitNb` est toujours strictement plus petit que `signalBitNb`.

4.3 Compteur avec remise à zéro synchrone

Ecrire l'architecture du compteur avec une commande remise à zéro synchrone, `signalBitNb`, dont l'entité est donnée ci-dessous.

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity counter is
5      port(
6          reset          : in  std_ulogic;
7          clock           : in  std_ulogic;
8          synchReset     : in  std_ulogic;
9          countOut       : out unsigned(7 downto 0)
10     );
11 end counter;

```

Listing 5 – Compteur **entity**

Le langage **VHDL** est très strict : il est seulement permis d'assigner une valeur à la sortie, et il est interdit d'en relire la valeur à l'intérieur de l'architecture.

4.4 Délai non redémarrable

Ecrire l'architecture du compteur qui génère une impulsion de durée égale à une période d'horloge et apparaissant 100 périodes d'horloge après le passage à '1' du signal d'entrée. Son entité est donnée ci-dessous.

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3

```



```
4  entity counter is
5      port(
6          reset    : in  std_ulogic;
7          clock     : in  std_ulogic;
8          trigger   : in  std_ulogic;
9          pulseOut  : out std_ulogic
10     );
11 end counter;
```

Listing 6 – Compteur **entity**

Si l'entrée trigger passe à '0' puis à '1' avant que l'impulsion de sortie n'ait apparu, le circuit ignorera cette impulsion supplémentaire. Pour ce circuit, on parle de non-retriggerable one-shot.

Considérer que le signal d'entrée aura repassé à '0' avant que l'impulsion de sortie n'ait apparu.



Le langage VHDL est très strict : il est seulement permis d'assigner une valeur à la sortie, et il est interdit d'en relire la valeur à l'intérieur de l'architecture.

5 Paramètres génériques

5.1 Délai redémarrable

Ecrire l'entité et l'architecture du compteur qui génère une impulsion de durée égale à une période d'horloge et apparaissant delay périodes d'horloge après le passage à '1' du signal d'entrée. Le retard delay est configurable entre 1 et 100.

Si l'entrée trigger passe à '0' puis à '1' avant que l'impulsion de sortie n'ait apparu, le compteur interne redémarrera. Pour ce circuit, on parle de retriggerable one-shot.

Considérer que le signal d'entrée aura repassé à '0' avant que l'impulsion de sortie n'ait apparu.


5.2 Additionneur

Ecrire l'architecture de l'additionneur itératif dont l'entité est donnée ci-après :

```
1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity iterativeAdder is
6      port(
7          Cin  : in  std_ulogic;
8          Ai   : in  std_ulogic;
9          Bi   : in  std_ulogic;
10         Si   : out std_ulogic;
11         Cout : out std_ulogic
12     );
13 end iterativeAdder;
```

Listing 7 – iterativeAdder **entity**

 A l'aide de ce composant, écrire l'architecture de l'additionneur à propagation de report dont



l'entité est donnée ci-après :

```
1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity adder is
6      generic(
7          bitNb : positive := 8
8      );
9      port(
10         A      : in  unsigned (bitNb-1 downto 0);
11         B      : in  unsigned (bitNb-1 downto 0);
12         overflow : out std_ulogic;
13         S      : out unsigned (bitNb-1 downto 0)
14     );
15 end adder;
```


Listing 8 – adder entity

6 Signaux et variables

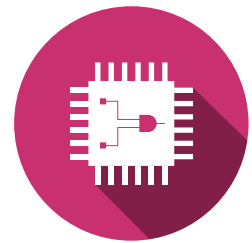6.1 Compteurs

Donner la séquence des 3 compteurs de l'architecture VHDL suivante.

```
1  architecture RTL of threeCounters is
2      signal count1_int: unsigned(count1'range);
3      signal count2_int: unsigned(count2'range);
4  begin
5
6      cnt1: process(reset, clock)
7      begin
8          if reset = '1' then
9              count1_int <= (others => '0');
10         elsif rising_edge(clock) then
11             if count1_int = 6 then
12                 count1_int <= (others => '0');
13             else
14                 count1_int <= count1_int + 1;
15             end if;
16         end if;
17     end process cnt1;
18
19     count1 <= count1_int;
20
21     cnt2: process(reset, clock)
22     begin
23         if reset = '1' then
24             count2_int <= (others => '0');
25         elsif rising_edge(clock) then
26             count2_int <= count2_int + 1;
27             if count2_int = 6 then
28                 count2_int <= (others => '0');
29             end if;
30         end if;
31     end process cnt2;
32 end architecture RTL;
```



```

31     end process cnt2;
32
33     count2 <= count2_int;
34
35     cnt3: process(reset, clock)
36         variable count3_int: unsigned(count3'range);
37     begin
38         if reset = '1' then
39             count3_int := (others => '0');
40         elsif rising_edge(clock) then
41             count3_int := count3_int + 1;
42             if count3_int = 6 then
43                 count3_int := (others => '0');
44             end if;
45         end if;
46         count3 <= count3_int;
47     end process cnt3;
48
49 end RTL;

```

Listing 9 – 3 petits compteurs

6.2 Parité

Donner l'architecture VHDL du bloc qui la parité paire d'un vecteur de bits et dont l'entité est donnée ci-dessous.

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity parityCalc is
6      generic(
7          dataBitNb : positive := 8
8      );
9      port(
10         vectorIn  : in  std_ulogic_vector(dataBitNb-1 downto 0);
11         vectorOut : out std_ulogic_vector(dataBitNb-1 downto 0)
12     );
13 end parityCalc;

```

Listing 10 – parityCalc entity

Dans le cas d'une parité paire, le nombre total de bits à '1', bit de parité inclus, est pair.


6.3 Majorité

Ecrire l'architecture du circuit qui détermine la majorité ('0' ou '1') des bits d'un tableau avec un nombre impair d'éléments.

```

1  library ieee;
2      use ieee.std_logic_1164.all;
3      use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity majorityFinder is
6      port(
7          poll      : in  std_ulogic_vector (1 to 7);

```

 

```
8      majority : out std_ulogic
9    );
10   end majorityFinder;
```

Listing 11 – majorityFinder **entity**

En règle générale, le calcul de la majorité se fait par le comptage des voix.

Acronymes

VHDL **VHSIC** **H**ardware **D**esign **L**anguage. 1–7